

Impulse Response of RLC Circuit ($R = 10\text{k}\Omega$, $C = 33\text{nF}$, $L = 10\text{mH}$)

