

Impulse response of RC circuit RC circuit ( $R = 10\text{k}\Omega$ ,  $C = 33\text{nF}$ )

