

Bode plot for RLC circuit ( $R = 0\Omega$ ,  $C = 33\text{nF}$ ,  $L = 10\text{mH}$ )

