

Impulse response of RL circuit ($R = 56\Omega$, $L = 10\text{mH}$)

